

الميدان الأول : الظواهر الكهربائية

الكفاءة الختامية : يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمان الكهربائي.

الوحدة التعليمية 04 : ماهي الدارة المستقرة

مكونات الكفاءة : يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعيا شروط الأمان الكهربائي

مع 1 : يتعرف على الدارة المستقرة

- يتعرف على حالة استقرار الدارة الكهربائية ويمثلها بمخطط كهربائي

- يتوقع الأثر الذي يحدثه استقرار جزء من دارة كهربائية

- يستخدم النموذج الدوراني للتيار الكهربائي لتفسير حالة الاستقرار في دارة كهربائية

- مع 2 : يجري صيانة دارة كهربائية: الكشف عن خلل وتصحیحه

- يتعرف على منبعي التيار الكهربائي : بطارية الأعمدة الكهربائية العادية والقطاع الكهربائي، ويفصل بينهما من حيث الاستعمال والخطورة



- يقوم بصيانة الدارة الكهربائية مستخدما كاشف الناقلية





- يكتشف حالة الدارة القصيرة ويتجنب حدوثها



- يستخدم المنصهرة والقاطع بشكل صحيح لحماية دارة كهربائية منزليّة

معايير ومؤشرات القويم:

الوسائل المستعملة : مصابيح كهربائية، قاطعات، اسلاك التوصيل، مولد، صوف الحديد، منصهرات

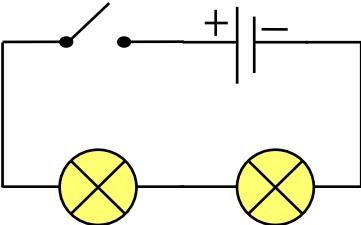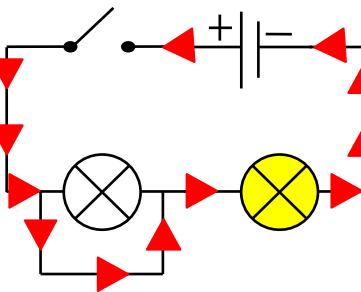المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ	المراحل
سلطان 10 د	يقرؤون الوضعية الجزئية سلطان يفكرون فيها ضمن افواج يقدمون فرضياتهم	كثيرا ما تسمع على التلفاز وموقع التواصل الاجتماعي عن احتراق منزل بسبب شارة كهربائية . 1- برأيك ما سبب حدوث الشارة الكهربائية؟ وماذا يترب عنها؟ 2- كيف نتجنب حدوث هذه الشارة الكهربائية؟	الوضعية الجزئية
سلطان	ينجزون التجربة ويلاحظون ان توصيل سلك ناقل بين طرفين عنصر كهربائي يسبب استقراره ولكن يحدث استقرار المولد في دائرة على التسلسل يجب استقرار جميع عناصرها	<p>1- الدارة المستقرة</p> <p>تجربة 01 : (على التسلسل)</p>  <p>1- حقق التركيب المقابل بحيث (L_1) و (L_2) مصابحان متماثلان . ماذا تلاحظ ؟</p> <p>الملاحظة : يتوجه المصباحان بنفس شدة الاضاءة</p>  <p>2- ضع سلك ناقل بين طرفي المصباح (L_1) . ماذا تلاحظ ؟ فسر ذلك بالنموذج الدوراني .</p> <p>الملاحظة : - يتوجه المصباح (L_1) ويزيد توجه المصباح (L_2) . - الكهرباء تسلك اقرب طريق</p>	سلطان النشاطات التجريبية

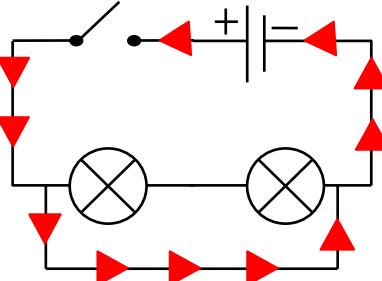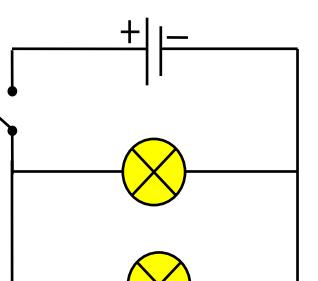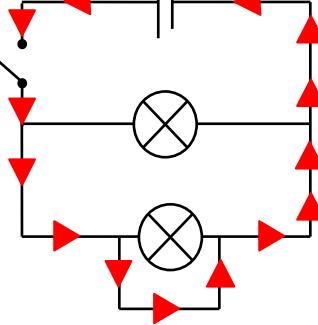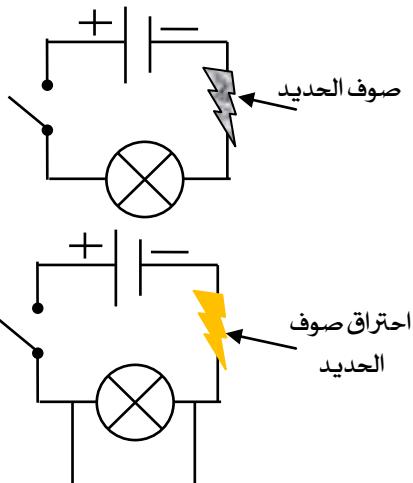سلطان		 <p>3- ضع سلك ناقل اخر بين طرفي المصباح (L2). ماذا تلاحظ؟ فسر ما حدث بالنموذج الدوراني.</p> <p>الملاحظة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - لا يتوجه كلا المصباحين. - سخونة البطارية وتلفها. 	سلطان النشاطات التجريبية سلطان
د 05	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية	<p>- عندما نوصل سلكاً ناقلاً بين طرفي عنصر كهربائي يحدث استقصاره.</p> <p>- في دارة كهربائية على التسلسل استقصار أحد عناصرها لا يتسبب في فتح الدارة</p> <p>- في دارة كهربائية بسيطة استقصار العنصر الموصول مع العمود يؤدي إلى استقصار العمود الذي يسخن ويعرض للتلف.</p>	إرساء الموارد المعرفية
	ينجزون التجربة و يلاحظون انه في الدارة الكهربائية على التفرع استقصار أحد عناصرها يؤدي إلى استقصار المولد	<p>تجربة 02 : (على التفرع)</p>  <p>ركب الدارة الموضحة في الشكل.</p> <p>ماذا تلاحظ؟</p> <p>الملاحظة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - عدم توجه المصباحين معاً عند استقصار أحدهما. - سخونة البطارية أي أنها أصبحت مستقصرة 	النشاطات التجريبية
	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية	<p>في دارة كهربائية على التفرع استقصار أحد عناصرها يؤدي إلى استقصار العمود الكهربائي وعدم اشتغال بقية العناصر الكهربائية</p>	إرساء الموارد المعرفية
	ينجزون التجربة بتوجيهه من الاستاذ مع الاخذ بالاحتياطات الأمنية و يلاحظون أن استقصار المولد يحدث شرارة كهربائية	<p>2- اثار استقصار الدارة الكهربائية</p> <p>تجربة 03 :</p>  <p>ركب الدارة الموضحة في الشكل المقابل ثم استقصار المصباح.</p> <p>ماذا تلاحظ؟</p> <p>الملاحظة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - نلاحظ سخونة صوف الحديد ثم احتراقها 	النشاطات التجريبية
د 10	سلطان	<p>يساهمون في إرساء الموارد المعرفية</p> <p>يؤدي استقصار العمود الكهربائي أو المولد إلى :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ارتفاع درجة حرارة الأسلامك وانصهارها. - حدوث شرارة كهربائية ونشوب الحريق. - تلف و سخونة العنصر المستقصر مثل المولد . 	إرساء الموارد المعرفية
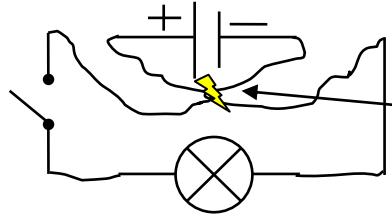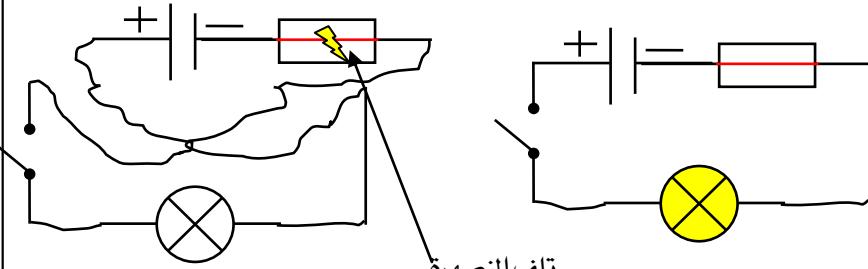
<p>سلطان</p> <p>ينجزون التجربة بتوجيهه من الاستاذ مع الاخذ بالاحتياطات الامنية ويلاحظون ان تلامس الأسلاك في منطقة ليس بها عازل يؤدي الى استقصار المولد و حدوث شرارة كهربائية و لحماية الدارة الكهربائية من هذا الخطر يجب تعليف الأسلاك و تركيب المنصهرات</p>	<p>3. كيف نتجنب الدارة المستقصرة</p> <p>أ- الحماية من استقصار الدارة</p> <p>تجربة 04: حقق التجربة الموضحة في الوثيقة 09 ص 93 . ماذا تلاحظ ؟</p>  <p>شرارة كهربائية</p> <p>الملاحظة: تلامس الناقلين في المكان الذي لا يوجد به عازل يؤدي الى جعل العمود في دارة قصيرة و سخونته و يحدث شرارة كهربائية</p> <p>تجربة 05: اعد نفس التجربة السابقة ولكن أخف للدرة الكهربائية منصهرة كما يوضحه الشكل . ماذا تلاحظ ؟</p>  <p>تلف المنصهرة</p> <p>الملاحظة: بعد غلق القاطعة تحرق المنصهرة و لا يحدث شيء للمولد و عند تغليف السلكين الناقلين وتغيير المنصهرة تشتعل الدارة بشكل عادي .</p>	<p>النشاطات التجريبية</p>
<p>يساهمون في إرساء الموارد المعرفية</p>	<p>لتتجنب خطورة الدارة المستقصرة يجب : تغليف اسلاك التوصيل بعازل كهربائي . وضع منصهرة في الدارة الكهربائية لحماية الأجهزة مثل : المولد.</p>	<p>إرساء الموارد المعرفية</p>
<p>سلطان</p> <p>سلطان</p> <p>سلطان</p> <p>يلاحظون و يتفحصون القاطع المقدم لهم و يحاولون التعرف عليه و اسمه و مكان تركيبه و دوره في الدارة الكهربائية</p>	<p>4. الحماية في المنزل</p> <p>نشاط 06: لديك الجهاز الموضح في الصورة . وثيقة 10 ص 94 (يقدم الجهاز للتلاميذ لتفحصه)</p>  	<p>النشاطات التجريبية</p>

سلطان		<p>1. أين نجد هذا الجهاز؟ ما اسمه؟ وما هو دوره؟</p> <p>يسمى هذا الجهاز بالقاطع الالي يركب في المنزل بعد العداد مباشرة ويقطع الكهرباء اليها عند حدوث دارة مستقرة.</p>	النشاطات التجريبية
	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية	لحماية الأجهزة والأشخاص في المنزل من كل خطر كهربائي يجب تركيب منصهرة وقاطع كهربائي يسمح بقطع التيار الكهربائي في كل المنزل عند الضرورة.	ارسال الموارد المعرفية

موقع الأستاذ لخضاري وليد :

البريد الإلكتروني : walidlakhdari87@gmail.com