

التصحيح النموذجي لاختبار الثلاثي الأول في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

العلامة	عناصر الاجابة	الوضعية
مجموع	مجزأة	
5	0.5 ن	1- نوع القصيبي المشحون هو: ايبونيت. التعليل: لأن شحنته الاجمالية سالبة.
	1.5 ن	2- الخل المسبب في عدم انفراج الورقتين هو: وجود ساق بلاستيكي من العوازل الكهربائية التي لا تسمح بانتقال الشحنات الكهربائية عبرها.
	1 ن	3- الحل الذي يسمح بانفراج الورقتين هو: استبدال الساق البلاستيكي بساق معدني.
	1.5 ن	4- التفسير: عند تقريب دون ملامسة قضيب ايبونيت مدلوك من القرص المعدني للكاشف تنتقل الاlectرونات من القرص عبر الساق المعدني نحو ورقتي الالمنيوم فيصبح لهما شحنة سالبة فتتفرجان (تتلازمان).
	0.5 ن	5- الظاهرة التي أراد على تحقيقها هي: ظاهرة التكهرب، نوعها: بالتأثير.
7	0.5 ن	I 1- نوع المأخذ الكهربائي الذي استعمله الأستاذ هو: ثلاثي المرابط. (مأخذ أرضي)
	0.5 ن	2- الأداة التي استعملها الأستاذ من أجل التعرف على مختلف مرابط المأخذ هي: مفك البراغي الكاشف.
	0.5 ن	3- الطريقة الأخرى للتعرف على مختلف مرابط المأخذ الكهربائي هي: طريقة الألوان أو قياس التوتر بين كل مربطين.
	1.5 ن	4- تسمية العناصر المرقمة: 1- سلك الطور 2- سلك الحيادي 3- سلك الأرضي
	0.5 ن	II 1- نوع التوتر الذي يزودنا به المأخذ هو: توتر متناوب.
	0.5 ن	2- الجهاز الذي استعمله الأستاذ من أجل الحصول على المنحنى هو: جهاز راسم الاهتزاز المهبطي.
	0.25 ن	3- إيجاد قيمتي كل من U_{eff} و U_{max} : $U_{eff} = 227V$
	0.75 ن	4- حساب قيمة الحساسية العمودية التي استعملها الأستاذ خلال معاينة توتر المأخذ: من العلاقة: $U_{max} = U_{eff} \times \sqrt{2}$ $U_{max} = 227 \times \sqrt{2}$ $U_{max} = 321.02V$
	0.75 ن	5- حساب الدور: من العلاقة: $S_v = \frac{U_{max}}{n} \Rightarrow S_v = \frac{321.02}{2} = 160.51V$ $S_v = 160.51 V$
	0.75 ن	6- من العلاقة: $T = n \times S_h$ $T = 2 \times 5 = 10ms$ $T = 0.01 s$ - استنتاج التواتر:
	0.5 ن	7- من العلاقة: $f = \frac{1}{T}$ $f = \frac{1}{0.01}$ $f = 100 Hz$

شبكة تقييم الوضعية الادماجية

العلامة	المجموع	المؤشرات	الاسئلة	المعيار															
العلامة	المجموع	المؤشرات	الاسئلة	المعيار															
0.75	ن 0.25	-يبين الأسباب الحقيقة وراء كل مشكل ويقترح حلولاً لها.	س 1																
	ن 0.25	-يحسب شدة التيار الكهربائي الإجمالي.	س 2	الواجهة فهم المتعلم لما هو مطلوب منه															
	ن 0.25	-يرسم مخطط التركيب الكهربائي.	س 3																
6.25	ن 3	<p>1-الأسباب والحلول:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الحلول</th> <th>السبب</th> <th>المشكلة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> -ربط المصايبع على التفرع. -تركيب القاطعة في سلك الطور </td> <td> -الشدة الضعيفة للإضاءة بسبب ربط المصايبع على التسلسل. -عند استبدال المصايبع يصعق كهربائيا لأن القاطعة مركبة في سلك الحيادي. </td> <td>المشكلة 01</td> </tr> <tr> <td> -عزل سلك الطور. -تركيب مأخذ ارضي وتوصيله بالجهاز وبالأرض. </td> <td> -تماس سلك الطور والهيكل المعدني للغسالة (تسرب كهربائي). -عدم تزوييد الشبكة بمأخذ ارضي. </td> <td>المشكلة 02</td> </tr> <tr> <td> -استبدال المنصهرة التالفة بأخرى سليمة شرط ان تكون دلالتها 11A </td> <td>-منصهرة الثلاجة تالفة.</td> <td>المشكلة 03</td> </tr> <tr> <td> -تغير القاطع التفاضلي بآخر شرط ان تكون شدته اكبر. استعمال اجهزة ذات استطاعة اقل. </td> <td> -الحمولة الزائدة (أي تتجاوز شدة التيار الكلي الذي يمر في الأجهزة المشغلة للقيمة التي يسمح بها القاطع التفاضلي). </td> <td>المشكلة 04</td> </tr> </tbody> </table> <p>2-حساب شدة التيار الكهربائي الإجمالي للشبكة الكهربائية المنزلية:</p> $I = P/U = 1540/220 = 7A$ $I = P/U = 2420/220 = 11A$ $I = 4A$ $I = 1+1 = 2A$	الحلول	السبب	المشكلة	-ربط المصايبع على التفرع. -تركيب القاطعة في سلك الطور	-الشدة الضعيفة للإضاءة بسبب ربط المصايبع على التسلسل. -عند استبدال المصايبع يصعق كهربائيا لأن القاطعة مركبة في سلك الحيادي.	المشكلة 01	-عزل سلك الطور. -تركيب مأخذ ارضي وتوصيله بالجهاز وبالأرض.	-تماس سلك الطور والهيكل المعدني للغسالة (تسرب كهربائي). -عدم تزوييد الشبكة بمأخذ ارضي.	المشكلة 02	-استبدال المنصهرة التالفة بأخرى سليمة شرط ان تكون دلالتها 11A	-منصهرة الثلاجة تالفة.	المشكلة 03	-تغير القاطع التفاضلي بآخر شرط ان تكون شدته اكبر. استعمال اجهزة ذات استطاعة اقل.	-الحمولة الزائدة (أي تتجاوز شدة التيار الكلي الذي يمر في الأجهزة المشغلة للقيمة التي يسمح بها القاطع التفاضلي).	المشكلة 04		الاستعمال السليم لأدوات المادة توظيف الموارد المرتبطة بالمادة
الحلول	السبب	المشكلة																	
-ربط المصايبع على التفرع. -تركيب القاطعة في سلك الطور	-الشدة الضعيفة للإضاءة بسبب ربط المصايبع على التسلسل. -عند استبدال المصايبع يصعق كهربائيا لأن القاطعة مركبة في سلك الحيادي.	المشكلة 01																	
-عزل سلك الطور. -تركيب مأخذ ارضي وتوصيله بالجهاز وبالأرض.	-تماس سلك الطور والهيكل المعدني للغسالة (تسرب كهربائي). -عدم تزوييد الشبكة بمأخذ ارضي.	المشكلة 02																	
-استبدال المنصهرة التالفة بأخرى سليمة شرط ان تكون دلالتها 11A	-منصهرة الثلاجة تالفة.	المشكلة 03																	
-تغير القاطع التفاضلي بآخر شرط ان تكون شدته اكبر. استعمال اجهزة ذات استطاعة اقل.	-الحمولة الزائدة (أي تتجاوز شدة التيار الكلي الذي يمر في الأجهزة المشغلة للقيمة التي يسمح بها القاطع التفاضلي).	المشكلة 04																	
	ن 1	$I_{totale} = I_{machine\ a\ laver} + I_{réfrigérateur} + I_{séche-cheveux} + I_{lamps}$ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> $I_{totale} = 7 + 11 + 4 + 2 = 24A > 20A$ </div>																	
	9x0.25 = 2.25	-رسم مخطط التركيب الكهربائي مبيناً عليه اهم التعديلات والإضافات لحماية الأجهزة																	
0.5	ن 0.25 ن 0.25	-التعبير بلغة علمية سليمة. -السلسل المنطقي للفكار.	كل الاسئلة	الانسجام تناسق الاجابة															
0.5	ن 0.25 ن 0.25	-وضوح الخط والرسومات. -تنظيم الفقرات والابداع	كل الاسئلة	الاتقان والابداع															

رسم مخطط التركيب الكهربائي مبينا عليه اهم التعديلات والإضافات لحماية الأجهزة

